

数电实验 1

姓名： 梁冠軒 学号： 19335118

一、实验目的


学会用二极管和示波器。

二、实验要求

用二极管做两输入的与门和或门，观察输入输出的波形。

三、实验内容


与门：

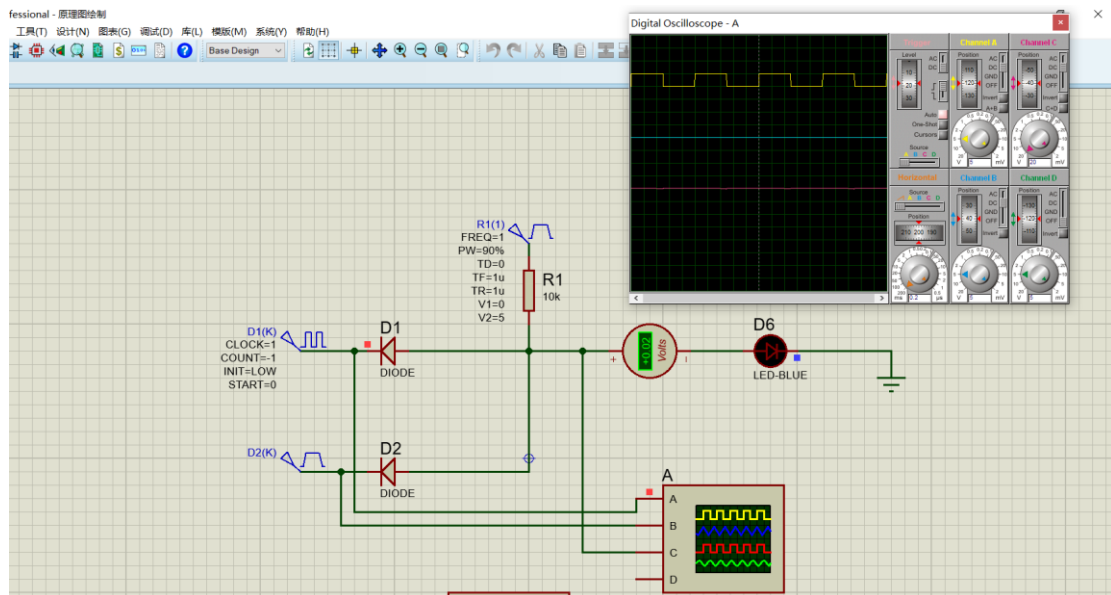

高电平与低电平相与输出为低电平。

或门：

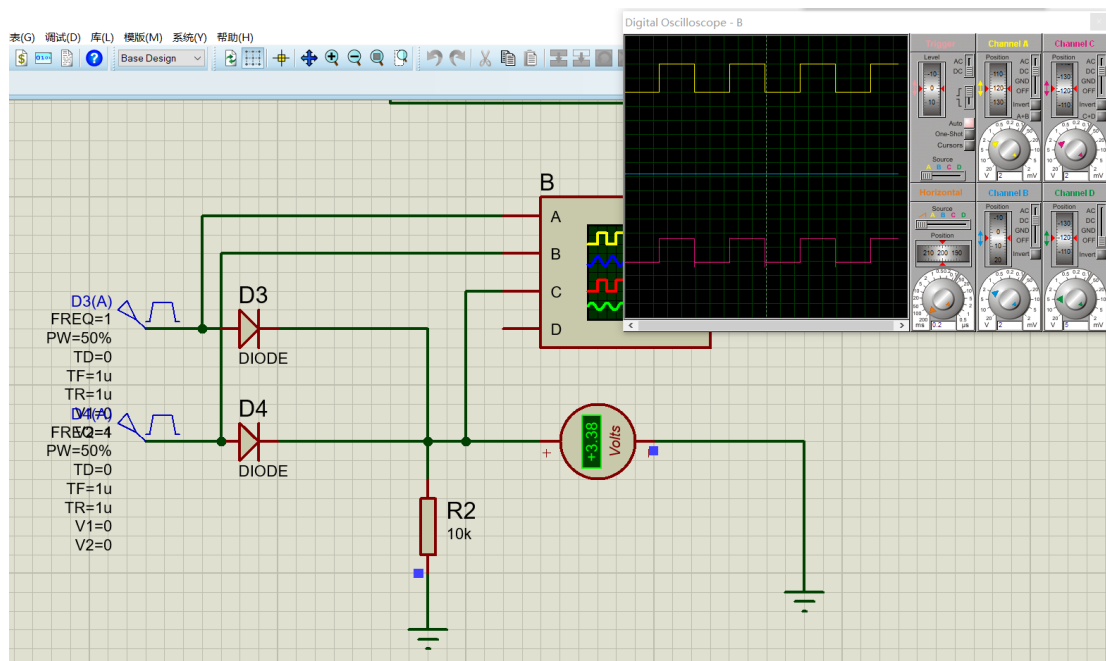注：实验内容的条理性和美观性将影响实验报告的分數。对实验结果是否拍照不作要求，重点在于实验内容的描述和关键代码的解释。



高电平与低电平相或为高电平。

四、实验总结

懂得了如何用二极管制造与门和或门，如何使用示波器。