

## 数电实验 2

姓名： 梁冠軒 学号： 19335118


### 一、实验目的

观察与分析竞争冒险。

### 二、实验要求

将非门的输入端与输出端送到一个与门做与运算，观察输入输出波形，看有没有尖峰出现，分析原因。

### 三、实验内容

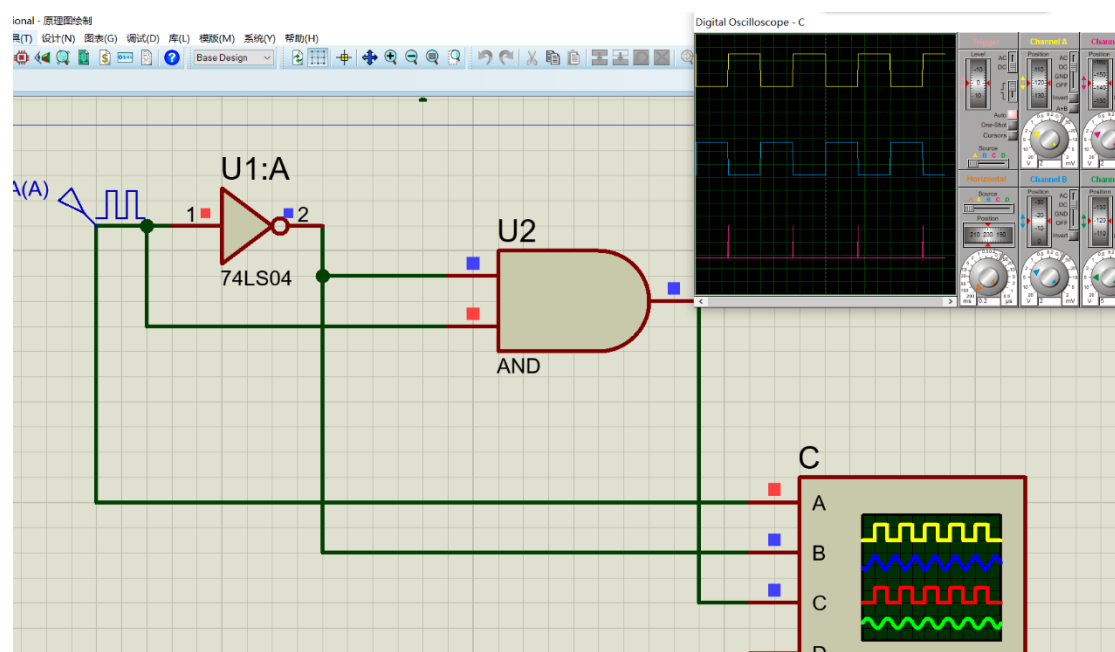

由于门电路传输延迟造成了竞争冒险，输入波形与取反后的波形相与后波形出现了尖峰。

### 四、实验总结

通过实验懂得了为什么会出现竞争冒险。

---

注：实验内容的条理性和美观性将影响实验报告的分数。对实验结果是否拍照不作要求，重点在于实验内容的描述和关键代码的解释。